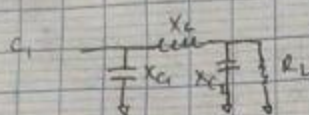


$$a, f = 1 + 0,05 \cdot 91 = 5,55 \text{ GHz}$$

$$V_{cc} = 10 + 0,5 \times 1 = 10,5 \text{ V}$$

$$b, \eta_{max} = 70\% \Rightarrow \theta_c = 22,1^\circ$$



$$P_o = 3 \cdot 0,7 = 2,1 \text{ W}$$

$$V_o = V_{DC} = 10,5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R = 26,25 \Omega$$

$$\Rightarrow X_{C1} = \frac{R}{Q} = 1,3125 \Omega$$

$$\Rightarrow C_1 = 12 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow X_{C2} = 1,81 \Omega$$

$$\Rightarrow C_2 = 87 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow X_L = 2,2 \Omega$$

$$\Rightarrow L = 4,96 \text{ nH} \approx 4,91 \cdot 10^{-10} \text{ H}$$

$$d, V_m = 2 V_{DC} = 21 \text{ V}, \eta_{max} = 70\% \Rightarrow \text{Class AB} \Rightarrow C_p = 0,125$$

$$e, d, V_o = V_{DC} \Rightarrow V_{max} = 21 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{DC}}{R} = 0,41 \text{ A}$$

$$I_m = \frac{I_o}{\cos(\theta_c)} = 0,77 \text{ A}$$


$$I_D = \frac{I_o}{\beta \gamma(\theta_c)} = 0,006 \text{ A}$$



$$V_b = I_D R_b = 0,054 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_{DC(on)} - V_b \cos \theta_c = 0,89 \text{ V}$$



$X_{C1} = \frac{R_b}{Q} = 9 \Omega$   
 $\Rightarrow C_1 = 17 \text{ pF}$   
 $X_{C2} = \frac{R_b}{\sqrt{\frac{R_b}{R} (1+Q^2)} - 1} = 674 \Omega$   
 $\Rightarrow C_2 = 24 \text{ pF}$   
 $X_L = \frac{QR}{1+Q^2} \left( 1 + \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{R_L}{R} (1+Q^2)} - 1 \right) = 15.53 \Omega$   
 $\Rightarrow L = 2.47 \cdot 10^{-3} \text{ H}$


h,

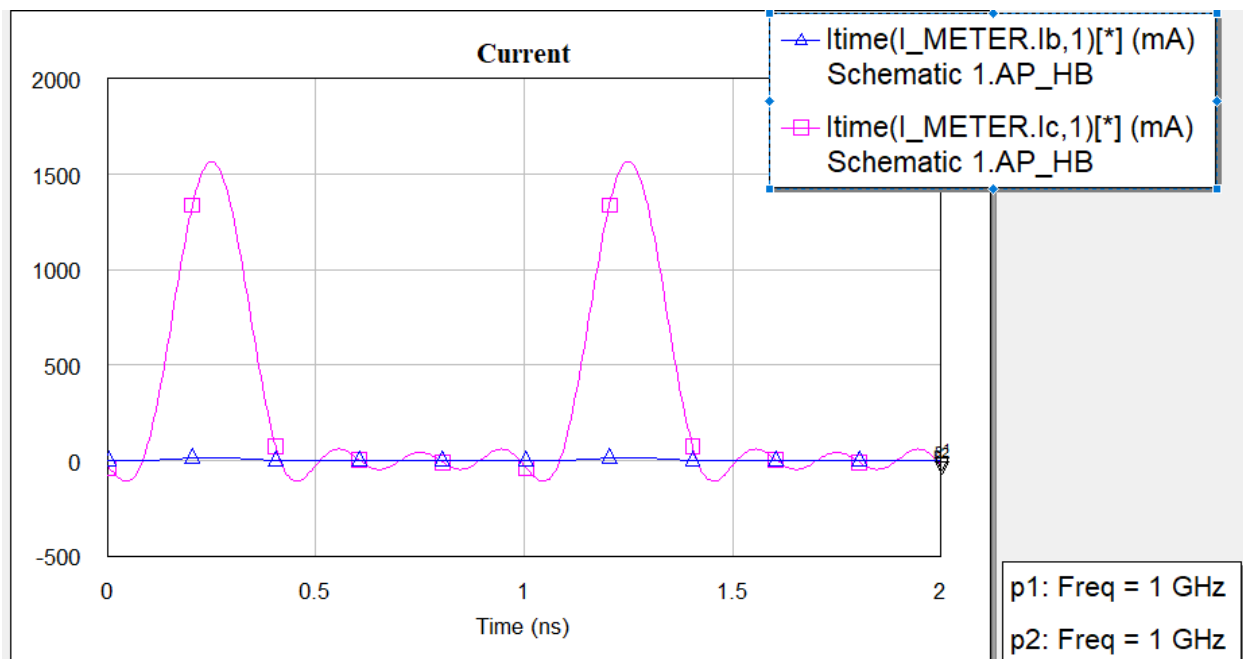

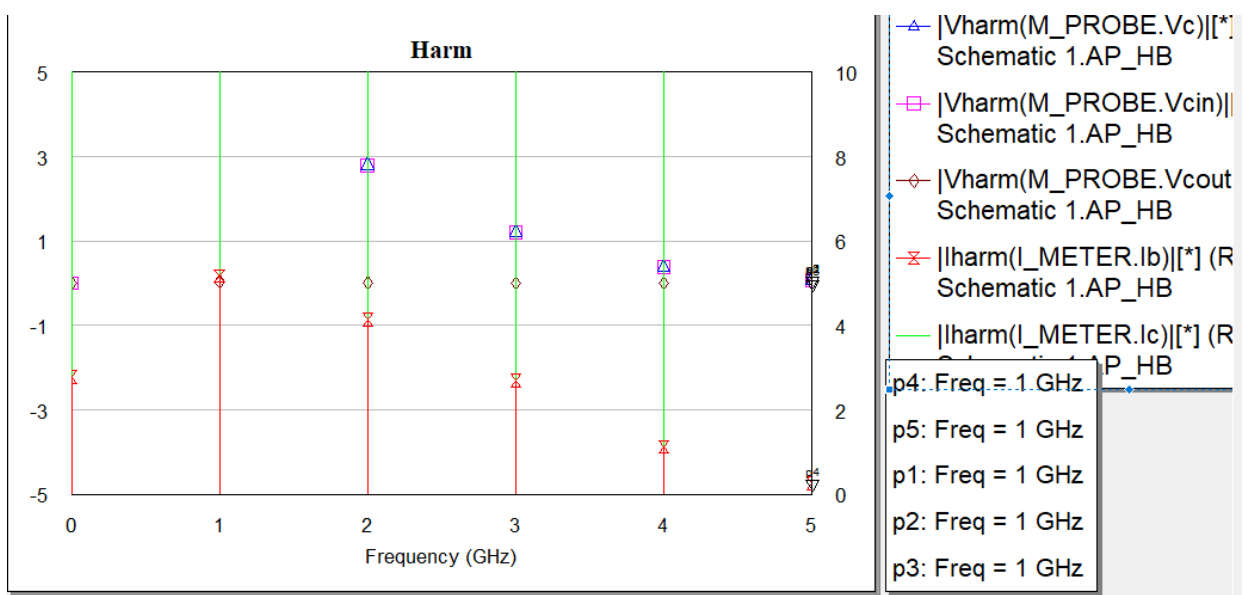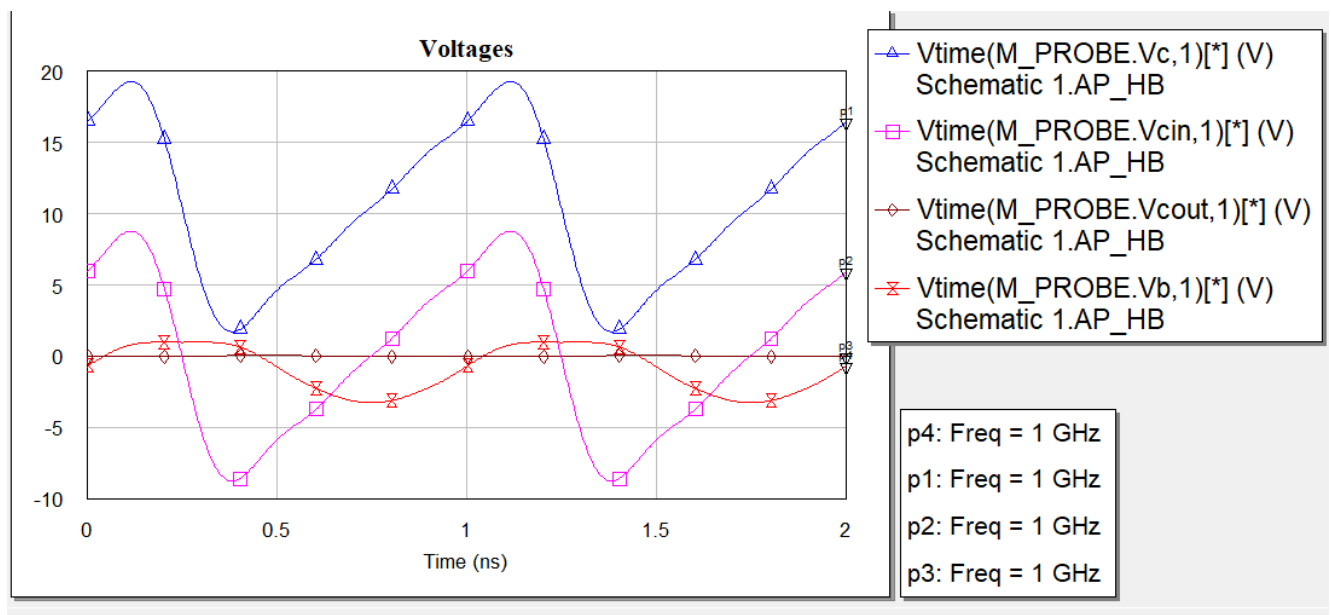

i,

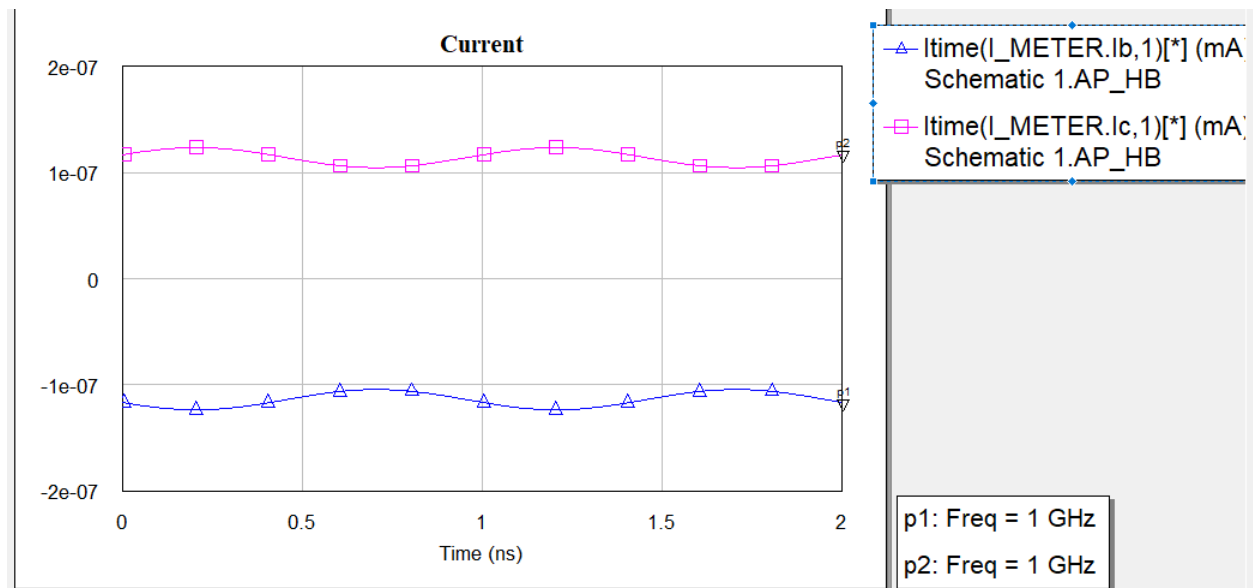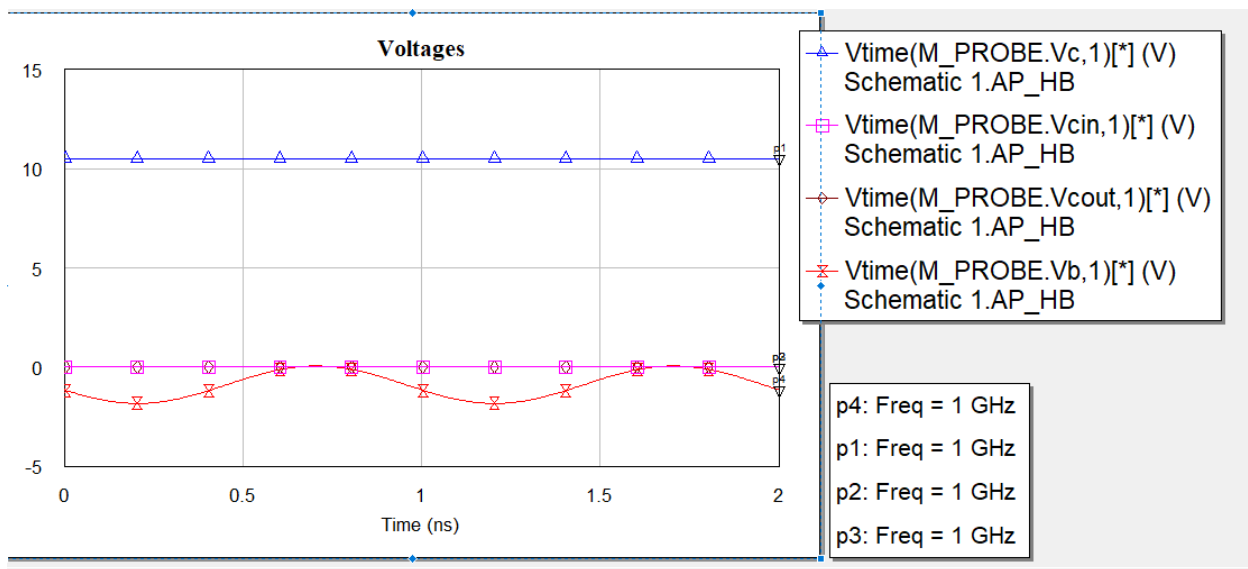

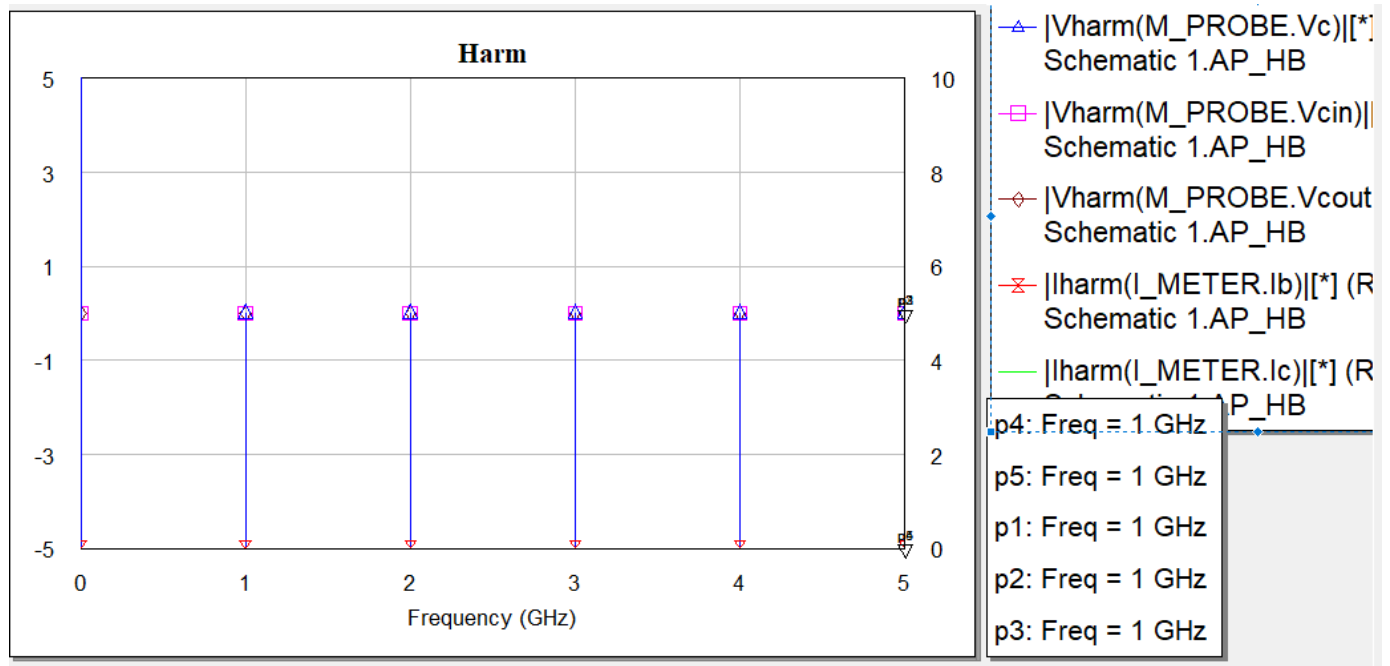

j,

Các kết quả đo và so sánh trùng khớp với nhau